

Σύγχρονος Full Adder - FA

Υλοποιούμε το full adder σε behavioral αρχιτεκτονική ως εξής:

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity full_adder is
    Port (
        A, B, Cin, Clk: in std_logic;
        Sum, Cout: out std_logic
    );
end full_adder;

architecture fa_arch of full_adder is
    signal con: std_logic_vector(2 downto 0);
begin
    con <= A&B&Cin;
    process(Clk)
    begin
        if (Clk'event and Clk='1') then
            case con is
            when "000" =>
                Sum <= '0'; Cout <= '0';
            when "001" =>
                Sum <= '1'; Cout <= '0';
            when "010" =>
                Sum <= '1'; Cout <= '0';
            when "011" =>
                Sum <= '0'; Cout <= '1';
            when "100" =>
                Sum <= '1'; Cout <= '0';
            when "101" =>
                Sum <= '0'; Cout <= '1';
            when "110" =>
                Sum <= '0'; Cout <= '1';
            when "111" =>
                Sum <= '1'; Cout <= '1';
            when others =>
                Sum <= 'U'; Cout <= 'U';
            end case;
        end if;
    end process;
end fa_arch;
```

3η εργαστηριακή άσκηση

Προκειμένου να προσομοιώσουμε την αρχιτεκτονική, γράφουμε το παρακάτω testbench:



```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity full_adder_tb is
end full_adder_tb;

architecture full_adder_test of full_adder_tb is
    component full_adder is
        Port (
            A, B, Cin, Clk: in std_logic;
            Sum, Cout: out std_logic
        );
    end component;
    signal A_tb, B_tb, Cin_tb, S_tb, Cout_tb, Clk_tb: std_logic;
begin
    uut: full_adder port map (A => A_tb, B => B_tb, Cin => Cin_tb, Sum => S_tb,
    Cout => Cout_tb, Clk => Clk_tb);
    check: process
    begin
        Clk_tb <= '0'; wait for 5 ns; A_tb <= '0'; B_tb <= '0'; Cin_tb <= '0';
        Clk_tb <= '1'; wait for 5 ns;
        Clk_tb <= '0'; wait for 5 ns; A_tb <= '0'; B_tb <= '0'; Cin_tb <= '1';
        Clk_tb <= '1'; wait for 5 ns;
        Clk_tb <= '0'; wait for 5 ns; A_tb <= '0'; B_tb <= '1'; Cin_tb <= '0';
        Clk_tb <= '1'; wait for 5 ns;
        Clk_tb <= '0'; wait for 5 ns; A_tb <= '0'; B_tb <= '1'; Cin_tb <= '1';
        Clk_tb <= '1'; wait for 5 ns;
        Clk_tb <= '0'; wait for 5 ns; A_tb <= '1'; B_tb <= '0'; Cin_tb <= '0';
        Clk_tb <= '1'; wait for 5 ns;
        Clk_tb <= '0'; wait for 5 ns; A_tb <= '1'; B_tb <= '0'; Cin_tb <= '1';
        Clk_tb <= '1'; wait for 5 ns;
        Clk_tb <= '0'; wait for 5 ns; A_tb <= '1'; B_tb <= '1'; Cin_tb <= '0';
        Clk_tb <= '1'; wait for 5 ns;
        Clk_tb <= '0'; wait for 5 ns; A_tb <= '1'; B_tb <= '1'; Cin_tb <= '1';
        Clk_tb <= '1'; wait for 5 ns;
    end process check;
end full_adder_test;
```

3η εργαστηριακή άσκηση

 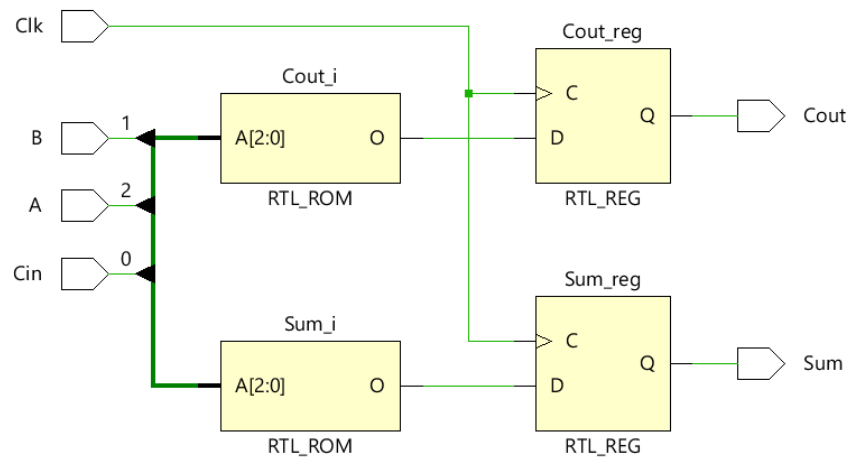Παρακάτω φαίνεται το αποτέλεσμα της προσομοίωσης (κάτω) και το σχηματικό RTL (πάνω):



Το κρίσιμο μονοπάτι του κυκλώματος είναι **From A To Sum** με χρονική καθυστέρηση $1.932+4.076=6.008$ ns

3η εργαστηριακή άσκηση

Σύγχρονος Αθροιστής διάδοσης κρατουμένου των 4 bits – 4-bit PA

Υλοποιούμε το 4-bit parallel adder με την τεχνική Pipeline (χρησιμοποιώντας FAs) ως εξής:

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity parallel_adder is
    port (
        A, B: in std_logic_vector(3 downto 0);
        Cin, Cin: in std_logic;
        Cout: out std_logic;
        Sum: out std_logic_vector(3 downto 0)
    );
end parallel_adder;

architecture pipeline_pa of parallel_adder is
    component full_adder is
        Port (
            A, B, Cin, Clk: in std_logic;
            Sum, Cout: out std_logic
        );
    end component;

    signal A2, B2: std_logic_vector(2 downto 0);
    signal A3, B3: std_logic_vector(1 downto 0);
    signal A4, B4, C2, C3, C4, S1: std_logic;
    signal S2: std_logic_vector(1 downto 0);
    signal S3: std_logic_vector(2 downto 0);
begin
    process(Clk)
    begin
        if (Clk'event and Clk='1') then
            A2 <= A(3 downto 1);
            A3 <= A2(2 downto 1);
            A4 <= A3(1);
            B2 <= B(3 downto 1);
            B3 <= B2(2 downto 1);
            B4 <= B3(1);
            S2(0) <= S1;
            S3(1 downto 0) <= S2;
            Sum(2 downto 0) <= S3;
        end if;
    end process;
```

3η εργαστηριακή άσκηση

```
fa_0: full_adder port map(  
    A => A(0), B => B(0), Cin => Cin,  
    Sum => S1, Cout => C2, Clk => Clk  
);  
fa_1: full_adder port map(  
    A => A2(0), B => B2(0), Cin => C2,  
    Sum => S2(1), Cout => C3, Clk => Clk  
);  
fa_2: full_adder port map(  
    A => A3(0), B => B3(0), Cin => C3,  
    Sum => S3(2), Cout => C4, Clk => Clk  
);  
fa_3: full_adder port map(  
    A => A4, B => B4, Cin => C4,  
    Sum => Sum(3), Cout => Cout, Clk => Clk  
);  
end pipeline_pa;
```

Προκειμένου να προσομοιώσουμε την αρχιτεκτονική, γράφουμε το παρακάτω testbench:


```
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;  
  
entity parallel_adder_tb is  
end parallel_adder_tb;  
  
architecture parallel_adder_test of parallel_adder_tb is  
    component parallel_adder  
        Port (  
            A, B: in std_logic_vector(3 downto 0);  
            Clk, Cin: in std_logic;  
            Sum: out std_logic_vector(3 downto 0);  
            Cout: out std_logic  
        );  
    end component;  
    signal A_tb, B_tb, Sum_tb: std_logic_vector(3 downto 0);  
    signal Cin_tb, Cout_tb, Clk_tb: std_logic;  
begin  
    uut: parallel_adder port map (  
        A => A_tb,  
        B => B_tb,  
        Sum => Sum_tb,  
        Clk => Clk_tb,  
        Cin => Cin_tb,  
        Cout => Cout_tb  
    );
```

3η εργαστηριακή άσκηση

```
check: process
begin
  Cin_tb <= '0';

  Clk_tb <= '0'; A_tb <= "1000"; B_tb <= "0101"; wait for 10 ns;
  Clk_tb <= '1'; wait for 10ns;
  Clk_tb <= '0'; A_tb <= "0010"; B_tb <= "1101"; wait for 10 ns;
  Clk_tb <= '1'; wait for 10ns;
  Clk_tb <= '0'; A_tb <= "1110"; B_tb <= "1111"; wait for 10 ns;
  Clk_tb <= '1'; wait for 10ns;
  Clk_tb <= '0'; A_tb <= "1001"; B_tb <= "1001"; wait for 10 ns;
  Clk_tb <= '1'; wait for 10ns;
  Clk_tb <= '0'; Cin_tb <= '1'; A_tb <= "0110"; B_tb <= "0001"; wait for 10 ns;
  Clk_tb <= '1'; wait for 10ns;
end process check;
end parallel_adder_test;
```

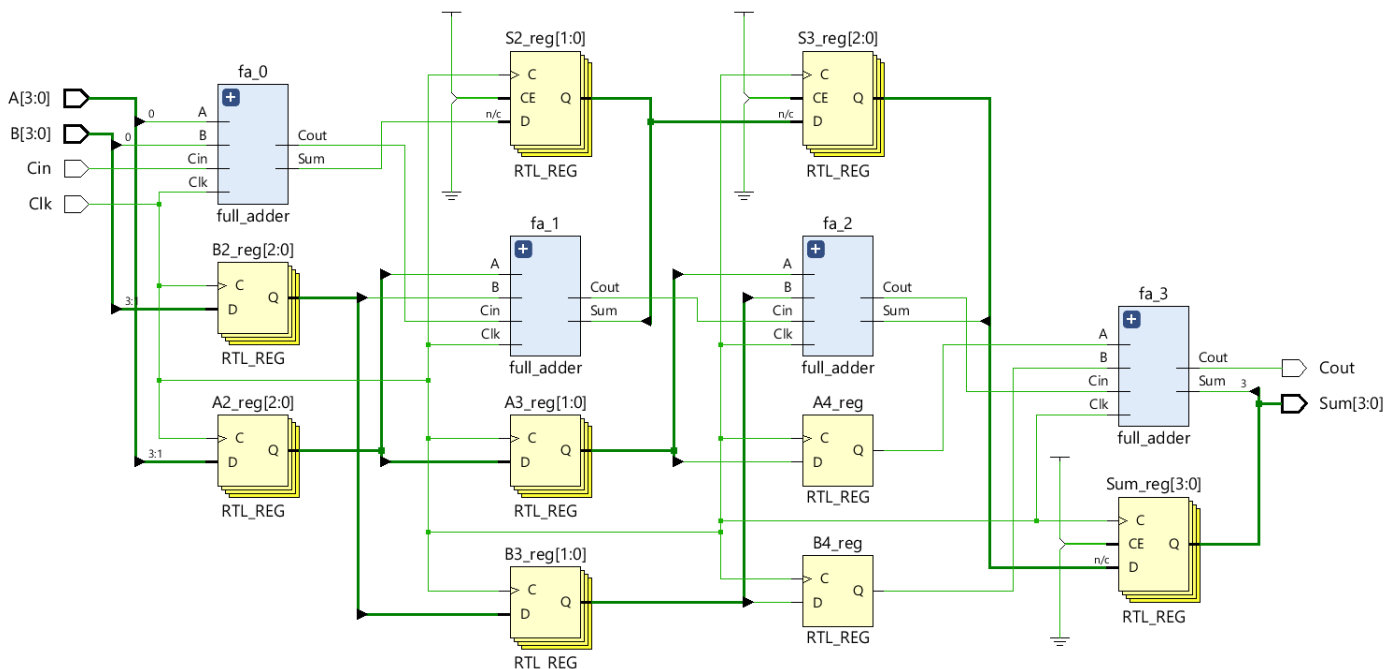Το σχηματικό RTL που προκύπτει είναι το εξής:




Από το παραπάνω σχήμα παρατηρούμε ότι προσθέσαμε επιπλέον καταχωρητές για την αποθήκευση των εισόδων A και B από το 1^ο ως το προτελευταίο (εδώ 3^ο) στάδιο της σωλήνωσης, αλλά και για την αποθήκευση της εξόδου Sum από το 2^ο ως το τελευταίο στάδιο του pipeline.

Οι καταχωρητές αυτοί τοποθετήθηκαν, με σκοπό το κύκλωμα να έχει την δυνατότητα να τροφοδοτείται σε κάθε κύκλο με καινούρια είσοδο. Συγκεκριμένα, πρέπει σε κάθε επόμενο στάδιο να αποθηκεύονται (και να προωθούνται) τα απαιτούμενα bits των εισόδων και της εξόδου, ώστε το αποτέλεσμα της εξόδου να είναι σωστό χωρίς να επηρεάζεται από τις εισόδους που δέχτηκε το κύκλωμα στους κύκλους (3 κύκλοι) που παρεμβλήθηκαν μέχρι τον υπολογισμό του.

3η εργαστηριακή άσκηση

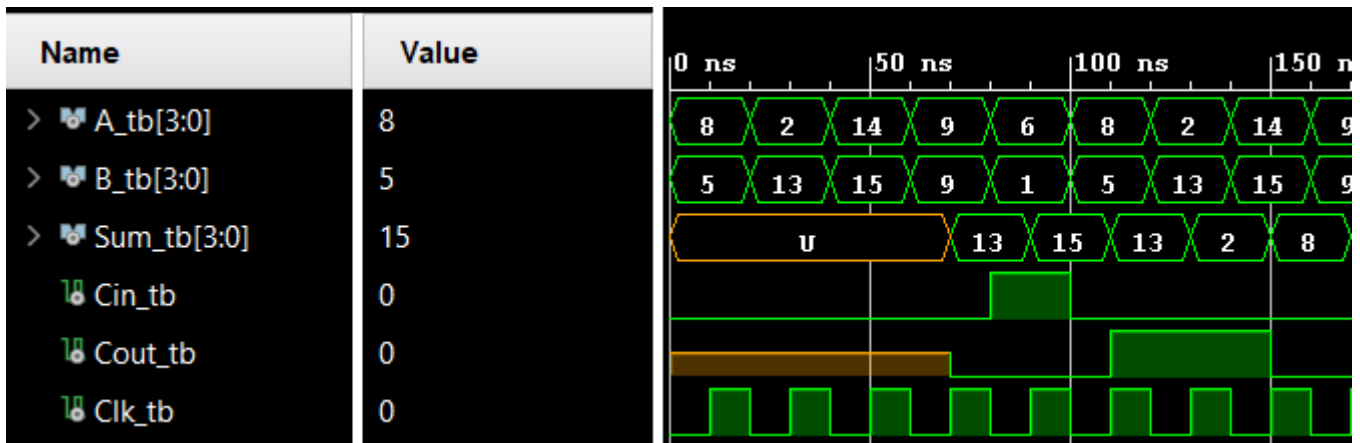Παρακάτω φαίνεται το αποτέλεσμα της προσομοίωσης:




Το κρίσιμο μονοπάτι του κυκλώματος είναι **From Input To Cout** με χρονική καθυστέρηση **4.076**.

Ο αντίστοιχος ασύγχρονος αθροιστής 4 bits της 2^{ης} Εργαστηριακής Άσκησης είχε χρονική καθυστέρηση **5.377**, γεγονός που σημαίνει ότι το pipeline μειώνει το critical path, άρα και την καθυστέρηση του κυκλώματος. Με την τεχνική της σωλήνωσης υπάρχει η αρχική καθυστέρηση των 3 κύκλων μέχρι να παραχθεί το πρώτο άθροισμα. Ωστόσο, για μεγάλο πλήθος πράξεων αυξάνεται η απόδοση.

Κατανάλωση πόρων FPGA


Ασύγχρονος 4-bit Παράλληλος Αθροιστής

Resource	Utilization	Available	Utilization %
LUT	4	17600	0.02
IO	14	100	14.00

 


Power estimation from Synthesized netlist. Activity derived from constraints files, simulation files or vectorless analysis. Note: these early estimates can change after implementation.

Total On-Chip Power: 3.12 W
Design Power Budget: Not Specified
Power Budget Margin: N/A
Junction Temperature: 61,0°C
Thermal Margin: 24,0°C (2,0 W)
Effective θ_{JA} : 11,5°C/W
Power supplied to off-chip devices: 0 W
Confidence level: Low
[Launch Power Constraint Advisor](#) to find and fix invalid switching activity

 


Σύγχρονος 4-bit Παράλληλος Αθροιστής με τεχνική Pipeline

Resource	Utilization	Available	Utilization %
LUT	6	17600	0.03
LUTRAM	2	6000	0.03
FF	21	35200	0.06
IO	15	100	15.00

 

Power estimation from Synthesized netlist. Activity derived from constraints files, simulation files or vectorless analysis. Note: these early estimates can change after implementation.

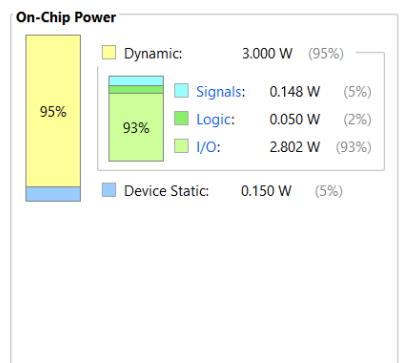Total On-Chip Power: 3.15 W
Design Power Budget: Not Specified
Power Budget Margin: N/A
Junction Temperature: 61,3°C
Thermal Margin: 23,7°C (2,0 W)
Effective θ_{JA} : 11,5°C/W
Power supplied to off-chip devices: 0 W
Confidence level: Low
[Launch Power Constraint Advisor](#) to find and fix invalid switching activity




Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι η αρχιτεκτονική με το pipeline οδηγεί σε μεγαλύτερη κατανάλωση απ' ότι αυτή χωρίς το pipeline. Αυτό συμβαίνει, διότι στην πρώτη χρησιμοποιούμε παραπάνω D Flip-Flops προκειμένου να συγχρονίσουμε το pipeline.

3η εργαστηριακή άσκηση

Συστολικός 4-bit Πολλαπλασιαστής διάδοσης κρατουμένων

 Για την περιγραφή του πολλαπλασιαστή βασιστήκαμε στο παρακάτω σχήμα:



Προκειμένου να περιγράψουμε το παραπάνω κύκλωμα με Structural αρχιτεκτονική, δημιουργήσαμε τις εξής οντότητες:

- **D Flip-Flops** (καθυστέρησης 1,2,3 ή 4 κύκλων)

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity d1 is
    Port(
        D, Clk: in std_logic;
        Q: out std_logic
    );
end d1;

architecture behavioral of d1 is
begin
    process(Clk)
    begin
        if (Clk'event and Clk='1') then
            Q <= D;
        end if;
    end process;
end behavioral;
```

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity d2 is
    Port(
        D, Clk: in std_logic;
        Q: out std_logic
    );
end d2;

architecture structural of d2 is
    component d1 is
        Port(
            D, Clk: in std_logic;
            Q: out std_logic
        );
    end component;
    signal tmp: std_logic;
begin
    11: d1 port map (D => D, Q => tmp, Clk => Clk);
    12: d1 port map (D => tmp, Q => Q, Clk => Clk);
end structural;
```

Αντίστοιχα, υλοποιούμε τα Flip-Flops με καθυστέρηση 3 και 4 κύκλων.

3η εργαστηριακή άσκηση

- **Κύταρρο του πολλαπλασιαστή** (όπως φαίνεται πάνω αριστερά στην παραπάνω εικόνα)

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity mul_cell is
    Port (
        A1, A2, B, Cin, Clk: in std_logic;
        P, Cout, A_out, B_out: out std_logic
    );
end mul_cell;

architecture mul_cell_arch of mul_cell is
    component d1 is
        Port(
            D, Clk: in std_logic;
            Q: out std_logic
        );
    end component;

    component d2 is
        Port(
            D, Clk: in std_logic;
            Q: out std_logic
        );
    end component;

    component full_adder is
        Port (
            A, B, Cin, Clk: in std_logic;
            Sum, Cout: out std_logic
        );
    end component;
    signal and1: std_logic;
begin
    and1 <= A1 and A2;
    c1: full_adder port map (A => and1, B => B, Cin => Cin, Clk => Clk,
                            Sum => P, Cout => Cout);
    de1: d1 port map (D => A2, Q => B_out, Clk => Clk);
    de2: d2 port map (D => A1, Q => A_out, Clk => Clk);
end mul_cell_arch;
```

3η εργαστηριακή άσκηση

- Μονάδα καθυστέρησης εισόδου για το πρώτο στάδιο του pipeline

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity init_delay is
    Port (
        A: in std_logic_vector(3 downto 0);
        Clk: in std_logic;
        B: out std_logic_vector(3 downto 0)
    );
end init_delay;

architecture structural of init_delay is
    component d1 is
        Port(
            D, Clk: in std_logic;
            Q: out std_logic
        );
    end component;

    component d2 is
        Port(
            D, Clk: in std_logic;
            Q: out std_logic
        );
    end component;

    component d3 is
        Port(
            D, Clk: in std_logic;
            Q: out std_logic
        );
    end component;

    component d4 is
        Port(
            D, Clk: in std_logic;
            Q: out std_logic
        );
    end component;

begin
    f1: d1 port map (D => A(0), Q => B(0), Clk => Clk);
    f2: d2 port map (D => A(1), Q => B(1), Clk => Clk);
    f3: d3 port map (D => A(2), Q => B(2), Clk => Clk);
    f4: d4 port map (D => A(3), Q => B(3), Clk => Clk);
end structural;
```

3η εργαστηριακή άσκηση

Χρησιμοποιώντας τις παραπάνω οντότητες και προσθέτοντας τις κατάλληλες καθυστερήσεις όπου χρειαζόταν (πχ διαγώνια carries, bits του B, bits του γινομένου κτλ), προκύπτει η εξής περιγραφή του 4-bit συστολικού πολλαπλασιαστή:

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity multiplier is
    Port (
        A, B : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
        Clk: in STD_LOGIC;
        Product : out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0)
    );
end multiplier;

architecture multiplier_arch of multiplier is
    component mul_cell is
        Port (
            A1, A2, B, Cin, Clk: in std_logic;
            P, Cout, A_out, B_out: out std_logic
        );
    end component;

    component init_delay is
        Port (
            A: in std_logic_vector(3 downto 0);
            Clk: in std_logic;
            B: out std_logic_vector(3 downto 0)
        );
    end component;

    component d1 is
        Port(
            D, Clk: in std_logic;
            Q: out std_logic
        );
    end component;

    component d2 is
        Port(
            D, Clk: in std_logic;
            Q: out std_logic
        );
    end component;

    component d3 is
        Port(
            D, Clk: in std_logic;
            Q: out std_logic
        );
    end component;
```

3η εργαστηριακή άσκηση

```
component d4 is
  Port(
    D, Clk: in std_logic;
    Q: out std_logic
  );
end component;

signal A1, A2, A3, B1, B2, B3: std_logic_vector(3 downto 0);
signal S1, S2, C1, C2, C3: std_logic_vector(3 downto 0);
signal and1, S0: std_logic_vector(2 downto 0);
signal P0, P0_d, P1, P1_d, P2, P2_d, P3, P4, P5: std_logic;
signal B3_d: std_logic;
begin
  process(Clk)
  begin
    if (Clk'event and Clk='1') then
      and1 <= (A(3) and B(0))&(A(2) and B(0))&(A(1) and B(0));
      P0 <= A(0) and B(0);
    end if;
  end process;
  --synch entity for 1st stage's inputs
  id: init_delay port map (A => A, B => A1, Clk => Clk);

  b11: d1 port map (D => B(1), Q => B1(0), Clk => Clk);
  b21: d3 port map (D => B(2), Q => B2(0), Clk => Clk);
  b31: d4 port map (D => B(3), Q => B3_d, Clk => Clk); b32: d1 port map (D =>
B3_d, Q => B3(0), Clk => Clk);

  --final products' delay
  p01: d4 port map (D => P0, Q => P0_d, Clk => Clk); p02: d4 port map (D => P0_d,
Q => Product(0), Clk => Clk);
  p11: d3 port map (D => P1, Q => P1_d, Clk => Clk); p12: d4 port map (D => P1_d,
Q => Product(1), Clk => Clk);
  p21: d2 port map (D => P2, Q => P2_d, Clk => Clk); p22: d3 port map (D => P2_d,
Q => Product(2), Clk => Clk);

  s01: d1 port map (D => and1(1), Q => S0(0), Clk => Clk);
  s02: d2 port map (D => and1(2), Q => S0(1), Clk => Clk);
  s03: d4 port map (D => '0', Q => S0(2), Clk => Clk);

  --1st stage
  l1: mul_cell port map(A1 => A1(0), A2 => B1(0), B => and1(0), Cin => '0', Clk
=> Clk, P => P1, Cout => C1(0), B_out => B1(1), A_out => A2(0));
  l2: mul_cell port map(A1 => A1(1), A2 => B1(1), B => S0(0), Cin => C1(0), Clk
=> Clk, P => S1(0), Cout => C1(1), B_out => B1(2), A_out => A2(1));
  l3: mul_cell port map(A1 => A1(2), A2 => B1(2), B => S0(1), Cin => C1(1), Clk
=> Clk, P => S1(1), Cout => C1(2), B_out => B1(3), A_out => A2(2));
  l4: mul_cell port map(A1 => A1(3), A2 => B1(3), B => S0(2), Cin => C1(2), Clk
=> Clk, P => S1(2), Cout => C1(3), A_out => A2(3));
```

3η εργαστηριακή άσκηση

--2nd stage

```
c11: d1 port map (D => C1(3), Q => S1(3), Clk => Clk);  
m1: mul_cell port map(A1 => A2(0), A2 => B2(0), B => S1(0), Cin => '0', Clk =>  
Clk, P => P2, Cout => C2(0), B_out => B2(1), A_out => A3(0));  
m2: mul_cell port map(A1 => A2(1), A2 => B2(1), B => S1(1), Cin => C2(0), Clk  
=> Clk, P => S2(0), Cout => C2(1), B_out => B2(2), A_out => A3(1));  
m3: mul_cell port map(A1 => A2(2), A2 => B2(2), B => S1(2), Cin => C2(1), Clk  
=> Clk, P => S2(1), Cout => C2(2), B_out => B2(3), A_out => A3(2));  
m4: mul_cell port map(A1 => A2(3), A2 => B2(3), B => S1(3), Cin => C2(2), Clk  
=> Clk, P => S2(2), Cout => C2(3), A_out => A3(3));
```

--3rd stage


```
c21: d1 port map (D => C2(3), Q => S2(3), Clk => Clk);  
n1: mul_cell port map(A1 => A3(0), A2 => B3(0), B => S2(0), Cin => '0', Clk =>  
Clk, P => P3, Cout => C3(0), B_out => B3(1));  
n2: mul_cell port map(A1 => A3(1), A2 => B3(1), B => S2(1), Cin => C3(0), Clk  
=> Clk, P => P4, Cout => C3(1), B_out => B3(2));  
n3: mul_cell port map(A1 => A3(2), A2 => B3(2), B => S2(2), Cin => C3(1), Clk  
=> Clk, P => P5, Cout => C3(2), B_out => B3(3));  
n4: mul_cell port map(A1 => A3(3), A2 => B3(3), B => S2(3), Cin => C3(2), Clk  
=> Clk, P => Product(6), Cout => Product(7));
```

--final products

```
p31: d3 port map (D => P3, Q => Product(3), Clk => Clk);  
p41: d2 port map (D => P4, Q => Product(4), Clk => Clk);  
p51: d1 port map (D => P5, Q => Product(5), Clk => Clk);
```

end multiplier_arch;

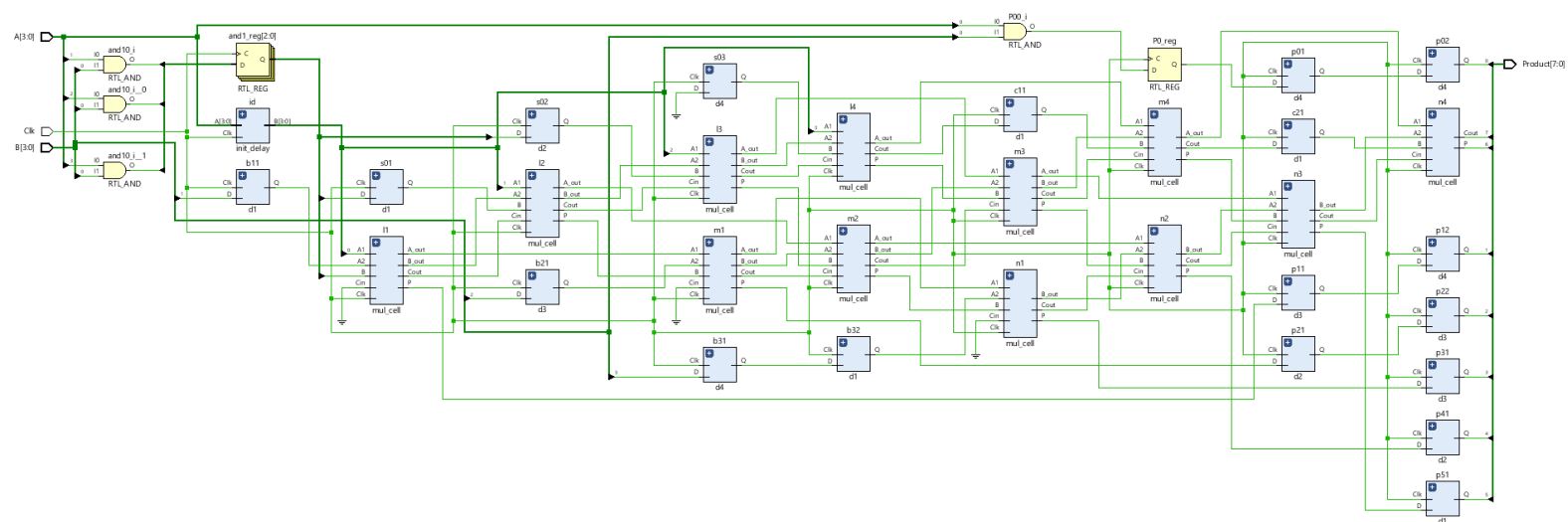Παρακάτω φαίνεται το σχηματικό RTL του κυκλώματος:



3η εργαστηριακή άσκηση

Προκειμένου να ελέγξουμε την σωστή λειτουργία του κυκλώματος, γράφουμε το εξής testbench:

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity multiplier_tb is
end multiplier_tb;

architecture multiplier_test of multiplier_tb is
    component multiplier
        Port (
            A, B: in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
            Clk: in STD_LOGIC;
            Product : out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0)
        );
    end component;
    signal A_tb, B_tb: std_logic_vector(3 downto 0);
    signal P_tb: std_logic_vector(7 downto 0);
    signal Clk_tb: std_logic;
begin
    uut: multiplier port map (
        A => A_tb,
        B => B_tb,
        Product => P_tb,
        Clk => Clk_tb
    );

    check: process
    begin
        Clk_tb <= '0';
        A_tb <= "1000"; B_tb <= "0100"; wait for 10 ns;
        Clk_tb <= '1'; wait for 10 ns;

        Clk_tb <= '0';
        A_tb <= "0011"; B_tb <= "1011"; wait for 10 ns;
        Clk_tb <= '1'; wait for 10 ns;

        Clk_tb <= '0';
        A_tb <= "1100"; B_tb <= "1101"; wait for 10 ns;
        Clk_tb <= '1'; wait for 10ns;

        Clk_tb <= '0';
        A_tb <= "0000"; B_tb <= "0001"; wait for 10 ns;
        Clk_tb <= '1'; wait for 10ns;

        Clk_tb <= '0';
        A_tb <= "1111"; B_tb <= "1111"; wait for 10 ns;
        Clk_tb <= '1'; wait for 10ns;
```

3η εργαστηριακή άσκηση

```
Clk_tb <= '0';  
A_tb <= "1001"; B_tb <= "1111"; wait for 10 ns;  
Clk_tb <= '1'; wait for 10ns;  
end process check;  
end multiplier_test;
```

Το αποτέλεσμα της προσομοίωσης φαίνεται στο παρακάτω σχήμα, ενώ το κρίσιμο μονοπάτι του κυκλώματος είναι **από την είσοδο του τελευταίου κυτάρρου του πολλαπλασιαστή (ή την είσοδο του τελευταίου FF αν πρόκειται για το 6^ο bit του γινομένου) μέχρι το 7^ο, 8^ο ή 6^ο bit της εξόδου αντίστοιχα με χρονική καθυστέρηση 4.076.**

